

# Circuits logiques

Terminale ISN Lycée du Parc

## Table des matières

<b>Crédits</b>	<b>1</b>
<b>Préambule</b>	<b>1</b>
<b>1 Portes logiques</b>	<b>2</b>
1.1 Le transistor porte logique de base . . . . .	2
1.2 D'autres portes logiques . . . . .	3
1.2.1 Transistors en série ou en parallèle . . . . .	3
1.2.2 Portes logiques et fonctions logiques élémentaires . . . . .	4
<b>2 Fonctions booléennes</b>	<b>7</b>
2.1 Fonctions booléennes . . . . .	7
2.2 Dresser la table de vérité d'une fonction booléenne . . . . .	9
2.3 Exprimer une fonction booléenne à partir de sa table de vérité . . . . .	9
<b>3 Circuits combinatoires</b>	<b>10</b>
3.1 Définition . . . . .	10
3.2 Décodeur avec 2 bits d'entrées . . . . .	11
3.3 Demi-additionneur et additionneur 1 bit . . . . .	11
3.4 Simuler le hasard . . . . .	13
<b>4 Opérations bit à bit en Python</b>	<b>15</b>

## Crédits

*Ce cours est largement inspiré du chapitre 22 du manuel NSI de la collection Tortue chez Ellipsen auteurs : Ballabonski, Conchon, Filliatre, N'Guyen.*

## Préambule

Les circuits d'un ordinateur manipulent uniquement des 0 ou des 1 représentés en interne par des tensions hautes ou basses. Les premiers ordinateurs construits dans la période 1945-1950 sont basés sur une technologie de tube à vide ou tube électrique. En 1947, aux laboratoires Bell, [Shockley](#), [Bardeen](#)

et [Brattain](#) inventent le **transistor** au *germanium* un petit composant électronique qui se comporte comme un interrupteur. Les transistors, plus petits et dissipant moins de chaleur, vont supplanter les tubes électriques : en 1954 le *germanium* est remplacé par le *silicium*, en 1955 apparaissent les premiers ordinateurs entièrement transistorisés, en 1960 le transistor à effet de champ permet l'intégration de dizaines de composants dans un centimètre carré. Les transistors sont ensuite directement gravés dans une plaque de *silicium* constituant un **circuit intégré**. En 1965 Gordon Moore futur directeur d'Intel énonce la [loi empirique](#) portant son nom qui fixe une feuille de route à l'industrie des microprocesseurs : le doublement de la densité d'intégration des transistors tous les deux ans. Cette loi s'est vérifiée jusqu'à présent avec une finesse de gravure d'environ 5 nanomètres en 2020. Le [graphique](#) ci-dessous représente l'évolution du nombre de transistors par circuit intégré.

Loi de Moore Source : Wikipedia

## 1 Portes logiques

### 1.1 Le transistor porte logique de base



#### Définition 1

Un **transistor** possède trois broches : la grille, la sortie (ou drain) et la source soumis à des états de tension haute ou basse qu'on peut assimiler aux valeurs binaires 1 et 0 d'un **bit**. Si la tension appliquée sur la grille est haute (bit à 1) alors le transistor laisse passer le courant entre la source d'énergie et la sortie et ce dernier passe à l'état de tension basse (bit à 0), sinon la sortie reste en tension haute (bit 1).

Une **fonction logique** prend un ou plusieurs bits en entrée et retourne un ou plusieurs bits en sortie. Une **table logique** représente toutes les sorties produites par une fonction logique pour toutes les entrées possibles.

Un transistor représente une fonction logique dont le bit d'entrée est l'état de tension de la grille et le bit de sortie, l'état de tension de la sortie. La **table logique** (table 1) associée est celle du **NON logique** ou **Inverseur**.

Fichier de test [Logisim](#) : [transistor.circ](#).


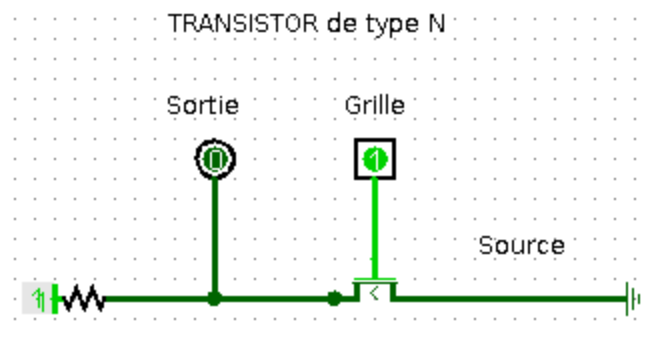
 


Table 1: Table logique d'une porte NON

A	B = NON(A)
0	1
1	0

 Il existe deux conventions de représentation symbolique des portes logiques, une européenne et une américaine.



## 1.2 D'autres portes logiques

### 1.2.1 Transistors en série ou en parallèle



#### Exercice 1

On donne ci-dessous les représentations de deux portes logiques :

- La **porte NAND** constituée de deux transistors en série
- La **porte NOR** constituée de deux transistors en parallèle

Chacune de ces portes logiques comportent deux bits d'entrée : A pour la grille du transistor 1 et B pour la grille du transistor 2 et un bit de sortie.

Compléter leurs tables logiques.


Vérifier avec [Logisim](#) et les fichiers [porte\\_NAND.circ](#) et [porte\\_NOR.circ](#).

A	B	NAND(A, B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	


A	B	NOR(A, B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Voici les représentations symboliques des portes logiques NAND et NOR :


Porte NAND européenne

 


Porte NAND américaine

 

Porte NOR européenne

 

Porte NOR américaine

 


### 1.2.2 Portes logiques et fonctions logiques élémentaires



#### Exercice 2


Fichier de test Logisim : [exercice2.circ](#).

 1. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle porte logique peut-on ainsi représenter ?



A	B = f(A)
0	
1	

 2. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle fonction logique correspond à cette porte logique ?




A	B	C = g(A, B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



### Exercice 3


Fichier de test [Logisim](#) : [exercice3.circ](#).

 1. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle porte logique peut-on ainsi représenter ?



A	B = f(A)
0	
1	

 2. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle fonction logique correspond à cette porte logique ?




A	B	$C = g(A, B)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Voici les représentations symboliques des portes logiques AND et OR :


Porte AND européenne



Porte AND américaine

 

Porte OR européenne

 

Porte OR américaine



#### Exercice 4

1. Construire un circuit représentant une porte OR uniquement avec des portes NOR.
2. Construire un circuit représentant une porte AND uniquement avec des portes NAND.

Ainsi chacune des portes, NAND ou OR permet de construire les portes NOT, OR, AND. Toute porte logique pouvant s'exprimer à l'aide de ces trois portes, les portes NAND et OR sont dites *universelles*.

## 2 Fonctions booléennes

### 2.1 Fonctions booléennes



#### Définition 2

- Un **booléen** est un type de données pouvant prendre deux valeurs **True** (Vrai) ou **False** (Faux) qu'on représente numériquement par un **bit** de valeur 1 pour **True** ou 0 pour **False**. Electroniquement, les valeurs 1 et 0 se traduisent respectivement par des tensions haute ou basse.
- Une **fonction booléenne**  $f$  associe un booléen à un ou plusieurs booléens.
- Une **fonction booléenne** avec  $n$  arguments est définie sur un ensemble  $\{0;1\}^n$  à  $2^n$  valeurs et prend ses valeurs dans  $\{0;1\}$  qui a 2 éléments. On peut recenser les  $2^n$  évaluations d'une fonction booléenne à  $n$  arguments dans une **table de vérité** qui la définit entièrement. Il existe  $2^{2^n}$  fonctions booléennes à  $n$  arguments.
- Une **porte logique** est la représentation sous forme de circuit d'une fonction booléenne et sa **table logique** est la **table de vérité** de cette fonction.



#### Exercice 5

1. Compléter la fonction Python ci-dessous pour qu'elle affiche la table de vérité d'une fonction booléenne à deux entrées. Expliquer le rôle de la fonction `int`.

```
def table_verite_2bits(fonction):
    print('{:~10}|{:~10}|{:~15}|'.format('a','b',fonction.__name__+'(a,b)'))
    for a in .....:
        for b in .....:
            print('{:~10}|{:~10}|{:~15}|'.format(....., .....,
            int(fonctionbool(a,b))))
```

1. Vérifier que les tables de vérité affichées pour les fonctions `bool.__or__`, `bool.__and__` et `bool.__not__` sont correctes.

```
In [4]: table_verite_2bits(bool.__or__)
|  a   |  b   |  __or__(a,b) |
|  1   |  1   |      1       |
|  1   |  0   |      1       |
|  0   |  1   |      1       |
```



### Propriété 1

On peut exprimer toute fonction booléenne à l'aide de trois fonctions booléennes élémentaires :

- La *négation* de  $x$  est une fonction à 1 bit d'entrée (unaire) notée  $\neg x$  ou  $\bar{x}$ .  
Si  $x$  est un booléen, sa *négation* est **not**  $x$  en Python.

$x$	$\neg x$
0	1
1	0

- La *conjonction* de  $x$  et  $y$  est une fonction à 2 bits d'entrée (binaire) notée  $x \wedge y$  ou  $x.y$ .  
Si  $x$  et  $y$  sont des booléens, leur *conjonction* est **x and y** en Python.

$x$	$y$	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- La *disjonction* de  $x$  et  $y$  est une fonction à 2 bits d'entrée (binaire) notée  $x \vee y$  ou  $x + y$ .  
Si  $x$  et  $y$  sont des booléens, leur *disjonction* est **x or y** en Python

$x$	$y$	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



### Propriété 2

- Les fonctions booléennes élémentaires respectent un certain nombre de règles qui permettent de simplifier les expressions booléennes complexes :
  - opérateur involutif* :  $\neg(\neg x) = x$  et  $\overline{\overline{x}} = x$
  - élément neutre* :  $1 \wedge x = x$  et  $1.x = x$  ou  $0 \vee x = x$  et  $0 + x = x$
  - élément absorbant* :  $0 \wedge x = 0$  et  $0.x = 0$  ou  $1 \vee x = x$  et  $1 + x = 1$
  - idempotence* :  $x \wedge x = x$  et  $x.x = x$  ou  $x \vee x = x$  et  $x + x = x$



- *complément* :  $x \wedge (\neg x) = 0$  et  $x.(\bar{x}) = 0$  ou  $x \vee (\neg x) = 1$  et  $x + \bar{x} = 1$
  - *commutativité* :  $x \wedge y = y \wedge x$  et  $x.y = y.x$  ou  $x \vee y = y \vee x$  et  $x + y = y + x$
  - *associativité* :  $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$  et  $x.(y.z) = (x.y).z$  ou  $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$  et  $x + (y + z) = (x + y) + z$
  - *distributivité* :  $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$  et  $x.(y + z) = x.y + x.z$  ou  $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$  et  $x + (y.z) = (x + y).(x + z)$
  - *loi de Morgan* :  $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$  et  $\overline{x.y} = \bar{x} + \bar{y}$  ou  $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$  et  $\overline{x + y} = \bar{x}.\bar{y}$
2. Les fonctions booléennes élémentaire respectent des règles de priorité : la *négarion* est prioritaire sur la *conjonction* qui est prioritaire sur la *disjonction*.  
**Il est recommandé de mettre des parenthèses plutôt que d'appliquer les règles de priorité dans l'écriture des expressions booléennes.**

## 2.2 Dresser la table de vérité d'une fonction booléenne



### Exercice 6

Démontrer dans chaque cas l'égalité des expressions booléennes en utilisant les deux méthodes suivantes :

- **Méthode 1** : en comparant les tables de vérité des deux expressions booléennes ;
  - **Méthode 2** : en utilisant les règles de simplification de la propriété 2.
1.  $x + x.y = x$
  2.  $x + \bar{x}.y = x + y$
  3.  $x.z + \bar{x}.y + y.z = x.z + \bar{x}.y$
  4.  $y.(x + \bar{y}) = \bar{x} + \bar{y}$
  5.  $x.(\bar{x} + \bar{y}).(x + y) = x.\bar{y}$

## 2.3 Exprimer une fonction booléenne à partir de sa table de vérité





### Exercice 7

On considère la fonction booléenne dont la table de vérité est :

$x$	$y$	$f(x, y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  1. Exprimer chacune des lignes où la fonction prend la valeur 1 comme la *conjonction* des entrées en remplaçant chaque 1 par la variable qu'il représente et chaque 0 par la négation de la variable. Par exemple le 1 de la deuxième ligne s'écrira  $\bar{x}.y$ .
2. On peut alors écrire  $f(x, y)$  comme la *disjonction* des *formes conjonctives* obtenues à la question précédente. En déduire une expression booléenne de  $f(x, y)$ .
3. Ouvrir le logiciel [Logisim](#) et construire une porte logique représentant cette fonction booléenne.
4. Cette fonction s'appelle OU EXCLUSIF ou XOR. Ce nom vous paraît-il bien choisi ?

Voici les représentations symboliques de la porte logique XOR :



### 3 Circuits combinatoires

#### 3.1 Définition



##### Définition 3

Un **circuit logique combinatoire** permet de réaliser une ou plusieurs fonctions booléennes : ses sorties ne dépendent que de l'état actuel de ses entrées. Les portes logiques NOT, NOR, NAND, AND, OR et XOR sont des circuits combinatoires.

Il existe d'autres circuits, dits séquentiels, dont les sorties se calculent non seulement à partir de leurs valeurs d'entrée actuelles mais aussi à partir de leurs états précédents : le facteur temps intervient. Ils utilisent des circuits de mémoire pour mémoriser leurs états antérieurs.



##### Exercice 8

On considère la fonction booléenne  $f$  dont la table de vérité est donnée ci-dessous :

$x$	$y$	$f(x, y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0

$$\frac{1 \quad 1 \quad 1}{\quad}$$

1. En utilisant la méthode exposée dans l'exercice , déterminer une expression booléenne de la fonction  $f$ .
2. Ouvrir le logiciel [Logisim](#) et construire un circuit combinatoire représentant cette fonction booléenne :
  - En utilisant les portes logiques NOT, NOR, NAND, AND, OR ou XOR.
  - En n'utilisant que des portes logiques NOT, AND ou OR.
  - En n'utilisant que des portes logiques NOR.

### 3.2 Décodeur avec 2 bits d'entrées



#### Exercice 9

On considère un circuit combinatoire qui possède deux entrées  $e_0$  et  $e_1$  et quatre sorties  $s_0$ ,  $s_1$ ,  $s_2$  et  $s_3$ .

La sortie indexée par le nombre dont le bit de poids faible est  $e_0$  et le bit de poids fort  $e_1$  est positionnée à 1 et les autres sorties à 0. Ce circuit est ainsi appelé **décodeur 2 bits**.

1. Compléter la table de vérité de ce circuit combinatoire.

$e_0$	$e_1$	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

2. En utilisant la méthode exposée dans l'exercice 7, déterminer une expression booléenne de chacune des sorties  $s_0$ ,  $s_1$ ,  $s_2$  et  $s_3$ , en fonction des entrées  $e_0$  et  $e_1$ .
3. Ouvrir le logiciel [Logisim](#) et construire un circuit combinatoire représentant un **décodeur 2 bits**.

### 3.3 Demi-additionneur et additionneur 1 bit



#### Exercice 10

1. Effectuer les additions binaires :  $0 + 0$ ,  $0 + 1$ ,  $1 + 0$  et  $1 + 1$ .
2. Un **demi-additionneur binaire 1 bit** est un circuit combinatoire qui possède :


- deux entrées : deux bits d'opérande  $e_0$  et  $e_1$  ;
- deux sorties : un bit de résultat  $s$  et un bit de retenue sortante  $r$ .

La sortie  $s$  prend pour valeur le bit des unités et la sortie  $r$  le bit de retenue sortante, lorsqu'on additionne les deux bits d'entrée  $e_0$  et  $e_1$ .

1. Compléter la table de vérité de ce circuit combinatoire :

$e_0$	$e_1$	$s$	$r$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

 4. Justifier qu'un **demi-additionneur binaire 1 bit** peut être représenté par le circuit ci-dessous.



5. Ouvrir le logiciel [Logisim](#) et construire un circuit combinatoire représentant un **demi-additionneur binaire 1 bit**.



## Exercice 11

Un **additionneur binaire 1 bit** est un circuit combinatoire qui possède :

- trois entrées : deux bits d'opérande  $e_0$  et  $e_1$  et un bit de retenue entrante  $r_0$
- deux bits de sortie : un bit de résultat  $s_2$  et un bit de retenue sortante  $r_3$ .

1. Compléter les colonnes de la table de vérité d'un **additionneur binaire 1 bit** pour le bit de résultat  $s_2$  et le bit retenue sortante  $r_3$ .

$e_0$	$e_1$	$r_0$	$s_1 = \dots\dots$	$r_1 = \dots\dots$	$s_2 = \dots\dots$	$r_2 = \dots\dots$	$r_3 = \dots\dots$
0	0	0					
0	1	0					

1	0	0
1	1	0
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. Un **additionneur binaire 1 bit** peut être réalisé à l'aide de deux **demi-additionneurs binaires 1 bit** :

- Le premier **demi-additionneur binaire 1 bit** prend en entrée les bits d'opérande  $e_0$  et  $e_1$  et retourne en sortie un bit de résultat intermédiaire  $s_1$  et un bit de retenue sortante intermédiaire  $r_1$ . Donner une expression booléenne de  $s_1$  et  $r_1$  en fonction de  $e_0$  et  $e_1$ .
- Le second **demi-additionneur binaire 1 bit** prend en entrée le bit de résultat  $s_1$  et le bit de retenue entrante  $r_0$  et retourne en sortie le bit de résultat final  $s_2$  et un bit de retenue sortante intermédiaire  $r_2$ . Donner une expression booléenne de  $s_2$  et  $r_2$  en fonction de  $s_1$  et  $r_0$ .
- Enfin, la retenue sortante  $r_3$  s'obtient à partir de la retenue sortante  $r_1$  du premier demi-additionneur et de la retenue sortante  $r_2$  du second. Donner une expression booléenne de  $r_3$  en fonction de  $r_1$  et  $r_2$ .

Compléter les colonnes  $s_1$ ,  $r_1$  et  $r_2$  de la table de vérité de **additionneur binaire à 1 bit**.

3. Avec le logiciel [Logisim](#) ouvrir le fichier contenant le demi-additionneur de l'exercice précédent.

- Ajouter un nouveau circuit avec **Add a circuit**, le nommer **additionneur1bit** puis copier/coller dedans le circuit du **demi-additionneur binaire 1 bit**. Compléter le circuit pour obtenir un **additionneur binaire 1 bit**.
- Ajouter un nouveau circuit avec **Add a circuit**, le nommer **additionneur2bits** puis copier/coller dedans le circuit de l' **additionneur binaire 1 bit**. Compléter le circuit pour obtenir un **additionneur binaire 2 bits**.


### 3.4 Simuler le hasard


 
#### Exercice 12

Dans cet exercice, on veut réaliser un circuit logique qui simule un dé électronique à diodes (LED).


Les différentes combinaisons d'affichage du dé électronique sont représentées dans la figure ci-dessous :



Par exemple, si on veut afficher 3, il faut allumer les diodes a, d et g. Pour les combinaisons d'entrée  $(x,y,z) = (0,0,0)$  et  $(X,Y,Z)=(1,1,1)$  aucune diode ne doit être allumée.

Il s'agit d'une forme de **transcodeur 3 bits vers 8 bits**. Les 3 bits d'entrée représentent le codage d'un nombre sur 3 bits en notation positionnelle et les 8 bits de sortie représentent le codage de ce même nombre en notation additive. Par exemple si  $(x,y,z) = (1,0,1)$  en entrée, le nombre est  $1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 5$  et il est représenté par cinq bits de sortie positionnés à 1. Pour simuler un dé à 6 faces, deux entrées,  $(x,y,z) = (0,0,0)$  et  $(x,y,z) = (1,1,1)$ , correspondent à la même sortie (tous les bits de sortie à 0), c'est pourquoi on peut réduire le nombre de sorties de 8 à 7.

 
Le circuit à réaliser doit donc comporter 7 sorties, soit une sortie par diode (a, b, c, d, e, f, g) et 3 entrées x, y, z.



1. Compléter la table de vérité de ce circuit :

x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0							
0	0	1							
0	1	0							
0	1	1							
1	0	0							
1	0	1							
1	1	0							
1	1	1							

 2. Ouvrir le logiciel [Logisim](#). Aller dans **Windows - Combinational - Analysis** :
  - dans l'onglet **Input** , indiquer les variables d'entrée du transcodeur ( x , x , z ) ;
  - dans l'onglet **Output**, indiquer les variables de sortie ( a ,... , g ) ;
  - dans **Table** , saisir la table de vérité de chaque sortie ;
  - dans **Expression** , on peut obtenir une expression booléenne pour chaque de sortie, et dans **Minimized** une expression simplifiée.
  - construire le circuit avec le bouton **Build circuit** et le nommer **de6faces**
  - compléter le circuit avec des **Random Generator** (outils **Memory**) en entrée et des **LED** (outils **Input - Output**) en sortie comme dans la figure ci-dessous.



## 4 Opérations bit à bit en Python



### Propriété 3

Les fonctions booléennes élémentaires (OR, AND, NOT, XOR) existent en **Python** sous la forme d'opérateurs booléens mais sont également implémentés sous la forme d'opérateurs bit à bit sur les nombres. Un *opérateur bit à bit* (*bitwise* en anglais) s'applique sur les bits de même poids des représentations binaires de ses opérandes.

Opérateur booléen	Opérateur bit à bit	Exemple
<b>and</b> , ET	<b>&amp;</b>	<pre>&gt;&gt;&gt; bin(0b101001 &amp; 0b101010) '0b101000'</pre>
<b>or</b> , OU	<b> </b>	<pre>&gt;&gt;&gt; bin(0b101001   0b101010) '0b101011'</pre>
<b>xor</b> , OU EXCLUSIF	<b>^</b>	<pre>&gt;&gt;&gt; bin(0b101001 ^ 0b101010) '0b000011'</pre>
<b>not</b> , NEGATION	<b>~</b>	<pre>&gt;&gt;&gt; ~5 #~x retourne -x - 1 -6</pre>

Exemples d'utilisation d'opérateurs bit à bit :

- On peut utiliser le ET bit à bit pour sélectionner uniquement certains bits, par exemple les bits de rang pairs :

```
>>> bits_pairs = sum(2 ** k for k in range(0, 8, 2))
>>> bin(bits_pairs)
'0b1010101'
>>> bin(183)
'0b10110111'
>>> bin(183 & bits_pairs)
'0b10100010'
```

- Le OU EXCLUSIF peut servir à masquer / démasquer une partie de la représentation binaire d'un nombre (on peut l'employer avec tout objet codé numériquement comme une image ou un caractère).

```
>>> diego = 69
>>> masque = 42
>>> zorro = diego ^ masque
>>> zorro
111
>>> zorro ^ masque
69
```



### Exercice 13

Dans un réseau IP l'adresse IP d'une machine est constitué d'un préfixe correspondant à l'adresse du réseau (commune à toutes les machines du réseau) et à un suffixe machine, identifiant la machine sur le réseau.

Le préfixe réseau s'obtient à partir de l'adresse IP de la machine en faisant un ET bit à bit avec le masque de sous-réseau.

Par exemple si l'adresse est 192.168.11.12 de représentation binaire 11000000.10101000.00001011.00001011 et le masque de sous-réseau est 255.255.252.0 de représentation binaire

11111111.11111111.11111100.00000000 alors le préfixe réseau est 11000000.10101000.00001000.00000000 soit 192.168.8.0.

On donne ci-dessous deux fonctions outils :

```
def ip2liste(ip):
    "Transforme une adresse IP V4 (type str) en liste d'entiers"
    return [int(champ) for champ in ip.split('.')]

def liste2ip(ipliste):
    "Transforme une liste d'entiers en adresse IP V4 (type str)"
    return '.'.join(str(n) for n in ipliste)
```

1. Écrire une fonction de signature `prefixe_reseau(ip, masque)` qui retourne le préfixe réseau



sous forme d'adresse IP V4 (type `str`) à partir d'une adresse IP V4 et d'un masque de sous-réseau.

2. Écrire une fonction de signature `suffixe_machine(ip, masque)` qui retourne le suffixe machine sous forme d'adresse IP V4 (type `str`) à partir d'une adresse IP V4 et d'un masque de sous-réseau.

Voici un exemple de résultat attendu :

```
>>> prefixe_reseau('145.245.11.254', '255.255.252.0')
'145.245.8.0'
>>> suffixe_machine('145.245.11.254', '255.255.252.0')
'0.0.3.254'
```



#### Propriété 4

Python définit également des opérateurs sur les bits d'un nombre, plus efficaces que les opérations mathématiques équivalentes :

- Le décalage de `nombre` de `n` bits vers la gauche multiplie `nombre` par  $2^n$  et s'écrit `nombre << n`.
- Le décalage de `nombre` de `n` bits vers la droite divise `nombre` par  $2^n$  et s'écrit `nombre >> n`.



#### Exercice 14

Dans l'algorithme de recherche dichotomique, après division en deux de la zone de recherche, l'algorithme s'appelle lui-même sur l'une des deux moitiés. C'est un algorithme de type *Diviser pour régner* qui peut se programmer récursivement comme nous le verrons dans le chapitre sur la récursivité.

Si on note `n` la taille de la liste, une autre implémentation, non récursive, est la suivante :

- on commence la recherche au début de la liste et on avance avec un pas `pas = n // 2` ou `pas = n >> 1` jusqu'au premier élément supérieur à l'élément cherché ;
- on repart de l'élément précédent le point d'arrêt et on avance désormais avec un pas `pas = pas >> 1` ;
- on répète en boucle ces instructions jusqu'à ce que le pas atteigne 1.

A la fin de la boucle, on détermine si l'élément sur lequel on s'est arrêté est l'élément recherché.

Compléter le code de la fonction `recherche_dicho2` qui implémente cet algorithme.

```
def recherche_dicho2(L, e):
    x, n = 0, len(L)
    pas = n >> 1
    while pas >= 1:
```

```
while x + pas < n and .....:
    x = .....
    pas = .....
return .....
```